 


Arquitectura de Computadoras
Trabajo Práctico 2

UART

Autores

BORGATELLO, Ignacio
DALLARI LARROSA, Gian Franco




1. CONSIGNA	3
2. DESARROLLO	4
a. Introducción	4
b. Baud Rate	4
c. UART RX	6
d. FIFO	10
e. Módulo Antirrebotes (debounce)	11
f. ALU	12
g. UART TX	13
3. COMUNICACIÓN CON LA PC	17
a. Transmisor en Python	19
b. Receptor en Python	20
4. IMPLEMENTACIÓN	21
5. PINES	24
6. REPOSITORIO DE GITHUB	25
7. REFERENCIAS	25

1. CONSIGNA

El trabajo práctico trata sobre la implementación de un UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) utilizando Máquinas de Estado Finitas (FSM) en Verilog. Se debe diseñar un sistema que incluya:

1. Generador de Baud Rate, que controla la velocidad de transmisión de datos.
2. Receptor UART (Rx), que sigue una secuencia de estados para recibir datos en serie, sincronizándose con los bits de inicio, datos y parada.
3. Transmisor UART (Tx), que envía datos en serie con el formato adecuado.
4. Interfaz con una ALU, para procesar los datos recibidos.

TP: UART

 

2. DESARROLLO

a. Introducción

En este informe, se describe el desarrollo e implementación de módulos en Verilog para la comunicación UART, siguiendo un enfoque incremental. Se comenzó con la generación del Baud Rate, seguido de la implementación del receptor UART (UART RX) y el transmisor UART (UART TX), ambos basados en máquinas de estados finitos (FSM). Posteriormente, se desarrolló una FIFO como interfaz de almacenamiento y, finalmente, un módulo top encargado de interpretar y definir los operandos de una ALU.

b. Baud Rate

El primer módulo desarrollado fue el generador de Baud Rate, esencial para sincronizar la comunicación UART. Se implementó un divisor de frecuencia basado en un contador para ajustar la tasa de transmisión a un valor predefinido, por ejemplo, 19200 baudios.

```
module mod_m_counter
#(
    parameter N=4,
               M=10
)
(
    input wire clk, reset,
    output wire max_tick,
    output wire [N-1:0] q
);

reg [N-1:0] r_reg;
wire [N-1:0] r_next;

always @(posedge clk)
    if (reset)
        r_reg <= 0;
    else
        r_reg <= r_next;

    assign r_next = (r_reg==(M-1)) ? 0 : r_reg + 1;
    assign max_tick = (r_reg==(M-1)) ? 1'b1 : 1'b0;

    assign q = r_reg;
endmodule
```

Se diseñó un testbench para verificar el correcto funcionamiento del módulo **baud_rate**, que implementa un contador de N bits con un valor máximo M. Se genera un reloj con un período de 10 ns (100 MHz) y se aplica un reinicio inicial. Luego, el testbench observa la evolución de la salida del contador y la señal **max_tick**, asegurando que el módulo se

comporte según lo esperado. Durante la simulación, se monitorean las señales clave para evaluar su respuesta en diferentes instantes de tiempo.

```
module baud_rate_tb;

    parameter N = 8;
    parameter M = 163;

    reg clk;
    reg reset;
    wire max_tick;
    wire [N-1:0] q;

    baud_rate #(.N(N), .M(M)) dut (
        .clk(clk), .reset(reset), .max_tick(max_tick), .q(q));

    always #10 clk = ~clk;

    initial begin
        clk = 0;
        reset = 1;
        #20 reset = 0;
        #200;
        $stop;
    end


    initial begin
        $monitor("Time=%0t | q=%d | max_tick=%b", $time, q, max_tick);
    end

endmodule
```



 c. UART RX

El siguiente paso fue la implementación del receptor UART. Este módulo detecta el bit de inicio, realiza la muestra de los bits de datos y verifica la integridad de la información mediante un bit de paridad. Se utilizó una máquina de estados finitos (FSM) para gestionar la captura de bits y ensamblar los datos recibidos en un registro.



```

always @*
begin
    state_next = state_reg;
    rx_done_tick = 1'b0;
    s_next = s_reg;
    n_next = n_reg;
    b_next = b_reg;
    case (state_reg)
        idle:
            if (~rx)
                begin
                    state_next = start;
                    s_next = 0;
                end
        start:
            if (s_tick)
                if (s_reg==7)
                    begin
                        state_next = ~rx ? data : idle;
                        s_next = 0; n_next = 0;
                    end
                else
                    s_next = s_reg + 1;
        data:
            if (s_tick)
                if (s_reg==(SB_TICK-1))
                    begin
                        s_next = 0;
                        b_next = {rx, b_reg[7:1]};
                        if (n_reg==(DBIT-1))
                            state_next = stop ;
                        else
                            n_next = n_reg + 1;
                    end
                else
                    s_next = s_reg + 1;
        stop:
            if (s_tick)
                if (s_reg==(SB_TICK-1))
                    begin
                        state_next = idle;
                        if(rx)
                            rx_done_tick =1'b1;
                    end
                else
                    s_next = s_reg + 1;
    endcase
end

```

El testbench verifica el funcionamiento de un **receptor UART (UART RX)** simulando la recepción de bytes de datos en la línea **rx**. Se genera una secuencia de bits con los tiempos adecuados para imitar una transmisión UART real, incluyendo bits de inicio, datos y parada. Además, se controla la señal **rd_uart** para leer los datos recibidos. La simulación permite evaluar si el módulo interpreta correctamente los bits entrantes y genera la salida esperada.


```
initial begin
    clk = 0;
    reset = 1;
    rd_uart = 0;
    rx = 1;
    #20 reset = 0;

    #500
    data = 8'b10010101;
    rx = 0;
    #51041;
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
        rx = data[i];
        #51041;
    end
    rx = 1;
    #51041;


    #50000
    data = 8'b11011101;
    rx = 0;
    #51041;
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
        rx = data[i];
        #51041;
    end
    rx = 1;
    #51041;

    #500
    rd_uart = 1;
    #500
    rd_uart = 0;

    #500;
    $finish;
end
```

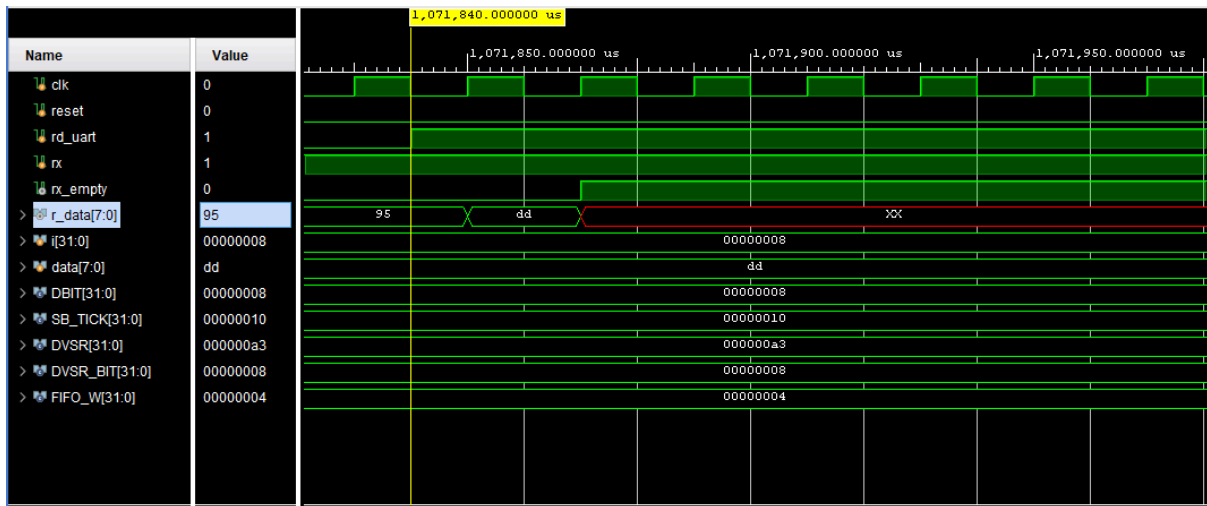Se realizó la implementación en la placa del **receptor UART (UART RX)**, lo que nos permitió recibir datos en serie desde un dispositivo externo, como una computadora o un microcontrolador. Al enviar el carácter "a" (código ASCII 0x61 o 8'b01100001) desde un terminal o generador de datos UART, el módulo debe detectar correctamente el bit de inicio, leer los bits de datos y reconocer el bit de parada.

 

d. FIFO

Para gestionar eficientemente la comunicación y evitar la pérdida de datos, se implementó una FIFO (First In, First Out). Esta memoria intermedia permite almacenar temporalmente los datos recibidos por el UART RX antes de ser procesados por otros módulos del sistema. Se utilizó una estructura de memoria con punteros de lectura y escritura, asegurando un acceso ordenado a los datos.

```
always @*
begin
    w_ptr_succ = w_ptr_reg + 1;
    r_ptr_succ = r_ptr_reg + 1;
    w_ptr_next = w_ptr_reg;
    r_ptr_next = r_ptr_reg;
    full_next = full_reg;
    empty_next = empty_reg;
    case ({wr, rd})
        2'b01:
            if (~empty_reg)
            begin
                r_ptr_next = r_ptr_succ;
                full_next = 1'b0;
                if (r_ptr_succ == w_ptr_reg)
                    empty_next = 1'b1;
            end
        2'b10:
            if (~full_reg)
            begin
                w_ptr_next = w_ptr_succ;
                empty_next = 1'b0;
                if (w_ptr_succ == r_ptr_reg)
                    full_next = 1'b1;
            end
        2'b11:
            begin
                w_ptr_next = w_ptr_succ;
                r_ptr_next = r_ptr_succ;
            end
    endcase
end
```

e. Módulo Antirrebotes (debounce)

El **módulo antirrebotes** (debounce) es un circuito o técnica utilizada para estabilizar la señal de un interruptor mecánico al eliminar los rebotes eléctricos que ocurren al presionarlo o soltarlo. Cuando un interruptor cambia de estado, sus contactos metálicos no realizan la transición de manera instantánea, sino que vibran durante unos milisegundos, generando señales erráticas. Sin un sistema de control, un microcontrolador podría interpretar múltiples pulsos en lugar de un único evento.

Para evitar esto, el módulo espera un número determinado de ciclos de reloj antes de validar el cambio de estado del pulsador. Una vez confirmado, mantiene el valor estable durante un ciclo de reloj y luego lo restablece a 0, asegurando una detección precisa y evitando falsas activaciones.

```
always @*
begin
    state_next = state_reg;
    q_next = q_reg;
    db_tick = 1'b0;
    case (state_reg)
        zero:
            begin
                db_level = 1'b0;
                if (sw)
                    begin
                        state_next = wait1;
                        q_next = {N{1'b1}};
                    end
            end
        wait1:
            begin
                db_level = 1'b0;
                if (sw)
                    begin
                        q_next = q_reg - 1;
                        if (q_next == 0)
                            begin
                                state_next = one;
                                db_tick = 1'b1;
                            end
                    end
                else
                    state_next = zero;
            end
        one:
            begin
                db_level = 1'b1;
                if (~sw)
```

```

        begin
            state_next = wait0;
            q_next = {N{1'b1}};
        end
    end
wait0:
    begin
        db_level = 1'b1;
        if (~sw)
            begin
                q_next = q_reg - 1;
                if (q_next == 0)
                    state_next = zero;
                end
            end
        else
            state_next = one;
        end
    end
default: state_next = zero;
endcase
end

```

f. ALU

```


localparam ADD      = 8'b11111000;
localparam SUB      = 8'b11111001;
localparam AND      = 8'b11111010;
localparam OR       = 8'b11111011;
localparam XOR      = 8'b11111100;
localparam SRA      = 8'b11111101;
localparam SRL      = 8'b11111110;
localparam NOR      = 8'b11111111;

reg signed [tamanioSalida-1:0] temp;

always @(*)
    begin
        case(operation)
            ADD : temp = operandoA + operandoB;
            SUB : temp = operandoA - operandoB;
            AND : temp = operandoA & operandoB;
            OR  : temp = operandoA | operandoB;
            XOR : temp = operandoA ^ operandoB;
            SRA : temp = $signed(operandoA) >>> operandoB;
            SRL : temp = operandoA >> operandoB;
            NOR : temp = ~(operandoA | operandoB);
            default : temp = {tamanioSalida{1'b0}};
        endcase
    end
assign resultado = temp;

```

 Los datos transmitidos son: 'e' (01100100), 'd' (01100101) y 'Espacio' (00100000). La operación realizada es una **suma binaria (ADD)** entre los operandos, cuyo resultado esperado es **11001001**. Esto representa la combinación de los valores en una operación aritmética, asegurando que el procesamiento de los datos se realice correctamente.



Los LEDs más significativos [8:15] indican el dato recibido a través de UART, mientras que los LEDs [0:7] muestran el resultado de la operación realizada sobre dicho dato. Esto permite una visualización clara tanto de la entrada como del procesamiento, facilitando la verificación del funcionamiento correcto del sistema.

g. UART TX

Además del receptor, se desarrolló el módulo de transmisión UART (UART TX), encargado de enviar los datos de manera secuencial siguiendo el protocolo UART. Al igual que el receptor, se utilizó una máquina de estados finitos (FSM) para gestionar el envío de bits, asegurando una correcta temporización y transmisión de los datos.

```
always @*
begin
    state_next = state_reg;
    tx_done_tick = 1'b0;
    s_next = s_reg;
    n_next = n_reg;
    b_next = b_reg;
    tx_next = tx_reg;
    case (state_reg)
        idle:
            begin
                tx_next = 1'b1;
```

```

        if (tx_start)
            begin
                state_next = start;
                s_next = 0;
                b_next = din;
            end
        end
start:
    begin
        tx_next = 1'b0;
        if (s_tick)
            if (s_reg==(SB_TICK-1))
                begin
                    state_next = data;
                    s_next = 0;
                    n_next = 0;
                end
            else
                s_next = s_reg + 1;
            end
    end
data:
    begin
        tx_next = b_reg[0];
        if (s_tick)
            if (s_reg==(SB_TICK-1))
                begin
                    s_next = 0;
                    b_next = b_reg >> 1;
                    if (n_reg==(DBIT-1))
                        state_next = stop;
                    else
                        n_next = n_reg + 1;
                    end
                end
            else
                s_next = s_reg + 1;
            end
    end
stop:
    begin
        tx_next = 1'b1;
        if (s_tick)
            if (s_reg==(SB_TICK-1))
                begin
                    state_next = idle;
                    tx_done_tick = 1'b1;
                end
            else
                s_next = s_reg + 1;
            end
    end
end

```

```

    endcase
end
assign tx = tx_reg;

```

Se generan señales de reloj y reset, y se proporcionan datos de entrada al transmisor para comprobar que los bits se transmitan correctamente. Se incluyen pruebas para enviar distintos datos y verificar que el transmisor responda según lo esperado, emitiendo los bits en el orden adecuado y con los tiempos de espera correctos entre ellos.

```

initial begin
    clk = 0;
    reset = 1;
    wr_uart = 0;
    w_data = 8'h00;


    #20 reset = 0;

    #20 w_data = 8'b00100101;
    wr_uart = 1;
    #20;
    wr_uart = 0;
    #555400;

    #20 w_data = 8'b10110110;
    wr_uart = 1;
    #20;
    wr_uart = 0;
    #555400;



    $stop;
end


```

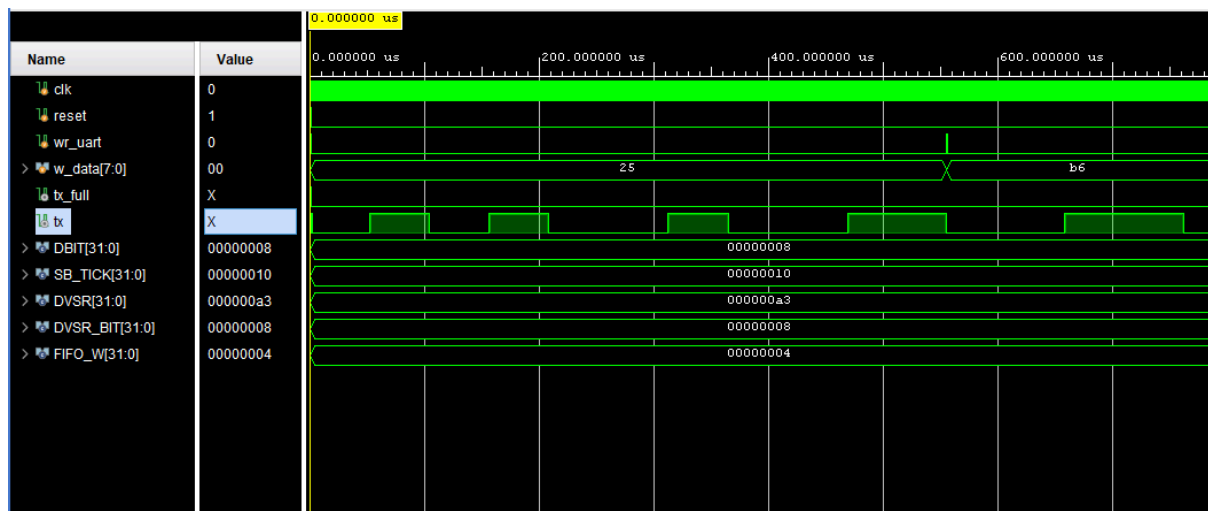

Se intenta transmitir el símbolo **X = 01011000** utilizando un pulsador. Sin el mecanismo de antirrebote, los rebotes del pulsador generan fluctuaciones en la señal **TX**, resultando en una transmisión errónea y datos corruptos en la PC.

  
Con el mecanismo de antirrebote implementado, la señal se estabiliza, eliminando los rebotes y permitiendo una transmisión precisa y confiable. Así, el símbolo **X = 01011000** se recibe correctamente en la PC, asegurando una comunicación exitosa y sin errores.





 

 3. COMUNICACIÓN CON LA PC

Se utilizó un **convertor USB-UART** para establecer la conexión entre la PC y la placa, permitiendo la comunicación entre ambos dispositivos a través del protocolo UART. Este convertor actúa como intermediario, transformando las señales de datos de la placa en señales USB comprensibles para la PC y viceversa, facilitando el intercambio de información entre ambos.



 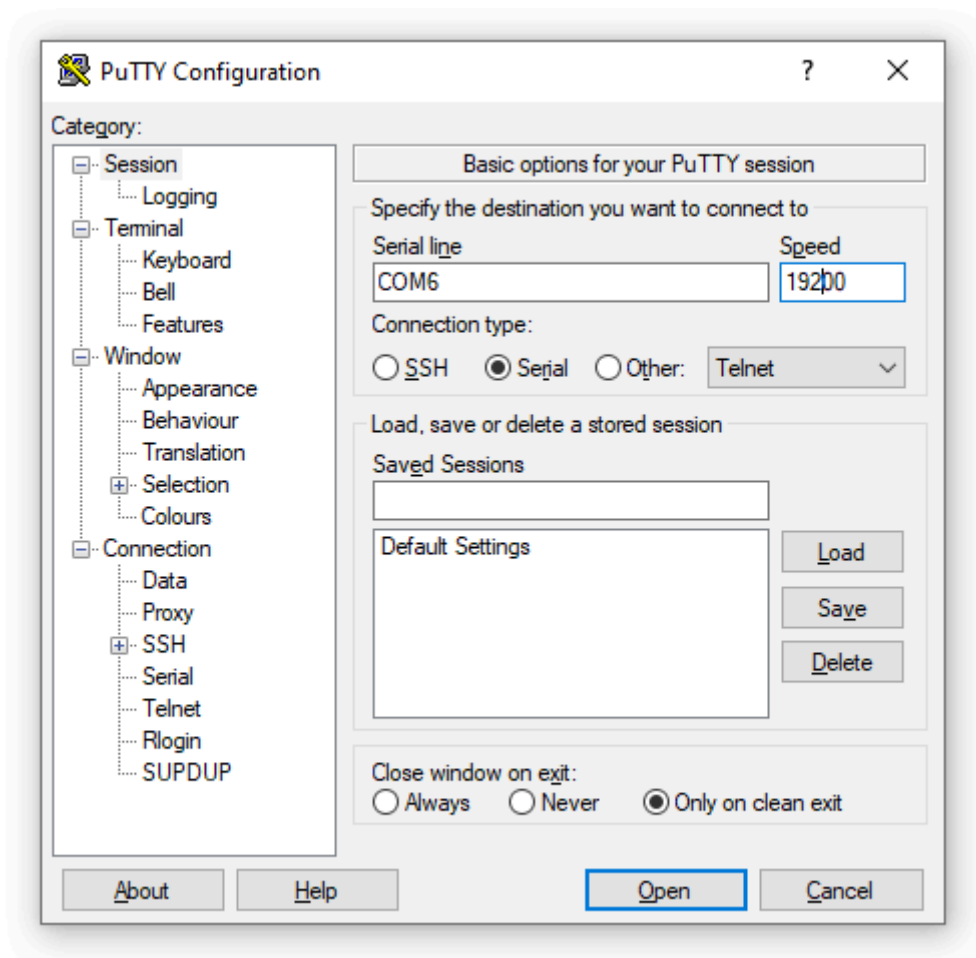

a. Transmisor en Python

```
import serial

puerto = 'COM6'
baud_rate = 19200

try:
    ser = serial.Serial(puerto, baud_rate, timeout=1)
    print(f"Conexión establecida en {puerto} a {baud_rate} bauds.")

    while True:
        dato_uart = input("Ingresa un número (0-255) o 'salir' para
terminar: ")

        if dato_uart.lower() == 'salir':
            print("Saliendo del programa...")
            break

        if dato_uart.isdigit():
            valor_numerico = int(dato_uart)

            if 0 <= valor_numerico <= 255:
                dato_byte = valor_numerico.to_bytes(1, byteorder='big')

                print(f"Valor numérico: {valor_numerico}")
                print(f"Valor binario (8 bits): {bin(valor_numerico)}")

                ser.write(dato_byte)
                print(f"Enviando a la ALU: {dato_byte}")
            else:
                print("Error: El número debe estar en el rango de 0 a
255.")
        else:
            print("Error: Debes ingresar un número válido.")

except serial.SerialException as e:
    print(f"Error al abrir el puerto serie: {e}")

finally:
    if 'ser' in locals() and ser.is_open:
        ser.close()
    print("Puerto serie cerrado.")
```

b. Receptor en Python

```
import serial

puerto = 'COM6'
baud_rate = 19200

try:
    ser = serial.Serial(puerto, baud_rate, timeout=1)
    print(f"Receptor UART iniciado en {puerto} a {baud_rate} bauds.")
    print("Esperando datos...")

    while True:
        dato_recibido = ser.read(1)

        if dato_recibido:
            valor_numerico = int.from_bytes(dato_recibido,
byteorder='big')

            print(f"Byte recibido: {dato_recibido}")
            print(f"Valor numérico: {valor_numerico}")
            print(f"Valor binario: {bin(valor_numerico)}")
            print(f"Valor hexadecimal: {hex(valor_numerico)}")
            print("-----")
        else:
            print("No se recibieron datos. Cerrando receptor...")
            break

except serial.SerialException as e:
    print(f"Error al abrir el puerto serie: {e}")

finally:
    if 'ser' in locals() and ser.is_open:
        ser.close()
    print("Puerto serie cerrado.")
```

4. IMPLEMENTACIÓN

Cada módulo fue desarrollado de forma independiente, lo que permitió una construcción flexible y modular del sistema. Posteriormente, se integraron todos los componentes en un diseño completo y estructurado. En este sistema, los datos enviados desde la PC se registran en los operandos de la ALU, cuya operación genera un resultado que se visualiza en los LED de la placa. Además, el resultado puede ser opcionalmente transmitido nuevamente a la PC a través del transmisor, permitiendo su visualización en el equipo.

```
`timescale 1ns / 1ps

module top
    #(
        parameter DBIT = 8,
                SB_TICK = 16,
                DVSR = 325,
                DVSR_BIT = 10,
                FIFO_W = 4
    )
    (
        input wire clk, reset,
        input wire rd_uart, rx,
        input wire wr_uart,
        output wire [7:0] r_data,
        output wire [7:0] alu_output,
        output wire tx_full, tx,
        output wire rx_empty
    );

    wire tick, rx_done_tick;
    wire [7:0] rx_data_out;
    wire rd_uart_tick, wr_tick;
    wire [7:0] w_data;

    wire tx_done_tick;
    wire tx_empty, tx_fifo_not_empty;
    wire [7:0] tx_fifo_out;

    reg [7:0] operandoA = 0;
    reg [7:0] operandoB = 0;
    reg [7:0] codigoOperacion = 0;
    reg [7:0] prev_opcode = 0;

    debounce btn1_db_unit
        (.clk(clk), .reset(reset), .sw(rd_uart),
        .db_level(), .db_tick(rd_uart_tick));

    debounce btn2_db_unit
```

```

        (.clk(clk), .reset(reset), .sw(wr_uart),
        .db_level(), .db_tick(wr_tick));

mod_m_counter #(.M(DVSR), .N(DVSR_BIT)) baud_gen_unit
    (.clk(clk), .reset(reset), .q(), .max_tick(tick));

uart_rx #(.DBIT(DBIT), .SB_TICK(SB_TICK)) uart_rx_unit
    (.clk(clk), .reset(reset), .rx(rx), .s_tick(tick),
    .rx_done_tick(rx_done_tick), .dout(rx_data_out));

fifo #(.B(DBIT), .W(FIFO_W)) fifo_rx_unit
    (.clk(clk), .reset(reset), .rd(rd_uart_tick),
    .wr(rx_done_tick), .w_data(rx_data_out),
    .empty(rx_empty), .full(), .r_data(r_data));

localparam ALU_DATA_A_OP      = 8'b11110101;
localparam ALU_DATA_B_OP      = 8'b11110110;
localparam ALU_OPERATOR_OP    = 8'b11110111;

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        operandoA          <= 0;
        operandoB          <= 0;
        codigoOperacion    <= 0;
        prev_opcode        <= 0;
    end
    else if (!rx_empty && rd_uart_tick) begin
        if (r_data == ALU_DATA_A_OP || r_data == ALU_DATA_B_OP
|| r_data == ALU_OPERATOR_OP) begin
            prev_opcode <= r_data;
        end
        else begin
            case (prev_opcode)
                ALU_DATA_A_OP:      operandoA          <= r_data;
                ALU_DATA_B_OP:      operandoB          <= r_data;
                ALU_OPERATOR_OP:    codigoOperacion <= r_data;
            endcase
        end
    end
end

alu alu (
    .operandoA(operandoA),
    .operandoB(operandoB),
    .operacion(codigoOperacion),
    .resultado(alu_output)
);

```

```


fifo #(.B(DBIT), .W(FIFO_W)) fifo_tx_unit
    (.clk(clk), .reset(reset), .rd(tx_done_tick),
     .wr(wr_tick), .w_data(w_data), .empty(tx_empty),
     .full(tx_full), .r_data(tx_fifo_out));

uart_tx #(.DBIT(DBIT), .SB_TICK(SB_TICK)) uart_tx_unit
    (.clk(clk), .reset(reset), .tx_start(tx_fifo_not_empty),
     .s_tick(tick), .din(tx_fifo_out),
     .tx_done_tick(tx_done_tick), .tx(tx));

assign w_data = alu_output;
assign tx_fifo_not_empty = ~tx_empty;


endmodule

```

 

5. PINES

Basys3: Pmod Pin-Out Diagram

 

```
## Clock signal
set_property -dict { PACKAGE_PIN W5      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports clk]
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5}
[get_ports clk]

set_property -dict { PACKAGE_PIN A14      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports {rx}];#Sch name = JB1
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports {rx_empty}];#Sch name = JB2
set_property -dict { PACKAGE_PIN B15      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports {tx}];#Sch name = JB3
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports {tx_full}];#Sch name = JB4
set_property -dict { PACKAGE_PIN A15      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports {rx_empty}];#Sch name = JB7

##Buttons
set_property -dict { PACKAGE_PIN U18      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports reset]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T18      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports rd_uart]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN W19      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports btnL]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T17      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports btnR]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U17      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports wr_uart]
```


6. REPOSITORIO DE GITHUB

https://github.com/nachoborgatello/uart_tp2

7. REFERENCIAS

1. Chu PP (2008) FPGA prototyping by VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 version. Wiley, New York